

**AC111** An einem Kondensator mit einer Kapazität von 1 F wird ein NF-Signal mit 10 kHz und 12 V<sub>eff</sub> angelegt. Wie groß ist die aufgenommene Wirkleistung im eingeschwungenen Zustand?