

**ED122** Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung, wenn  $C_1 = 2 \text{ F}$ ,  $C_2 = 1 \text{ F}$  und  $C_3 = 1 \text{ F}$  betragen?