**AD225** Welchen Gütefaktor Q hat die Reihenschaltung einer Spule von 100 H mit einem Kondensator von 0,01 F und einem Widerstand von 10 Ohm?