

AD208 Welche Resonanzfrequenz f_{res} hat die Reihenschaltung einer Spule von 1,2 H mit einem Kondensator von 6,8 pF und einem Widerstand von 10 Ohm?