

AD209 Welche Resonanzfrequenz f_{res} hat die Reihenschaltung einer Spule von 10 H mit einem Kondensator von 1 nF und einem Widerstand von 0,1 kOhm?