

ED119 Eine Reihenschaltung besteht aus drei Kondensatoren von je $0,33\text{ F}$. Wie groß ist die Gesamtkapazität dieser Schaltung?