

AD210 Welche Resonanzfrequenz f_{res} hat die Reihenschaltung einer Spule von 100 H mit einem Kondensator von 0,01 F und einem Widerstand von 100 Ohm?