

AD226 Welchen Gütefaktor Q hat die Parallelschaltung einer Spule von 2,2 H mit einem Kondensator von 56 pF und einem Widerstand von 1 kOhm?