

ED117 Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 0,1 \text{ F}$, $C_2 = 150 \text{ nF}$ und $C_3 = 50000 \text{ pF}$ werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?