

AD211 Welche Resonanzfrequenz f_{res} hat die Parallelschaltung einer Spule von 2,2 H mit einem Kondensator von 56 pF und einem Widerstand von 10 kOhm?