

**AD105** Berechne den Betrag des Scheinwiderstands  $Z$  für eine Reihenschaltung aus  $R = 100 \text{ Ohm}$  und  $L = 100 \text{ H}$  bei  $1 \text{ MHz}$ .