

**ED120** Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Reihenschaltung der Kondensatoren 100 F, 200000 nF und 200 F?